

UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NÚCLEO ANZOÁTEGUI
ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN
LABORATORIO DE PROYECTOS DIGITALES AVANZADOS



Display Siete Segmentos De Cuatro Dígitos

Prof. Rene Cabrera

Elaborado por:

Brazon Eulises

Barcelona, 8 de febrero del 2023

ABSTRACTO

A continuación, se estará realizando el uso del raspberry pi pico para la utilización de un display siete segmentos, compuesto por 4 dígitos.

OBJETIVOS

Objetivo General:

- Utilizar un display siete segmentos de 4 dígitos

Objetivos Específicos


- Conectar un display siete segmentos
- Generar la codificación necesaria para poder mostrar los datos correctamente
- Generar una multiplexación para conectar 4 dígitos y un mismo bus de datos
-

MATERIALES REQUERIDOS

- Display siete segmentos de cuatro dígitos
- Cuatro transistores 2N2222
- Jumpers para la conexión
- Protoboard
- Resistencia 220Ω (8unidades) y $1K\Omega$ (4unidades).
- Raspberry
- Alimentación 5V.
- Herramientas para la manipulación y testeo (multímetro, pinzas, entre otros).

DESCRIPCION DEL PROYECTO

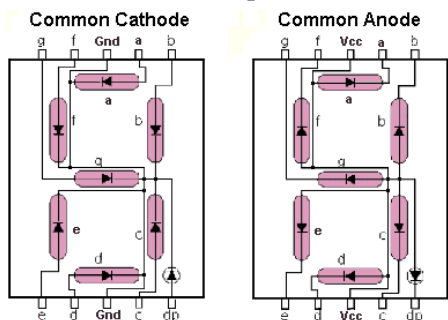Mediante el uso del raspberry pi pico se procederá a poner en funcionamiento un display de siete segmentos de 4 dígitos, para ello es necesario entender la lógica detrás de ello, un display siete segmentos en su interior posee siete leds dispuestos de tal manera, que al encender los leds indicados podremos visualizar el número deseado, esto poseen un pin en común para la




alimentación, que bien puede ser el ánodo, o el cátodo, es por ello que se conocen como ánodo común o cátodo común, el pin común se alimentan a través de un transistor, para controlar si el dígito estará prendido o apagado.

Para suministrar la información del dígito a mostrar debemos indicar a través de los pines a,b,c,d,e,f,g el estado lógico de cada led, como lo que se quiere realizar es manejar varios dígitos, el realizar todas estas conexiones de manera independiente para cada uno, ocuparía

demasiados pines, para optimizarlos, se crea entonces un bus de datos, a donde van a estar conectados en paralelo los pines (todos los pines de a con a, los de b con b y así hasta llegar al g), y se va encendiendo y apagando un dígito a la vez, en lo que se conoce como multiplexación, la transición entre el tiempo de encendido de cada dígito, si se hace a una velocidad muy alta, el ojo humano no alcanza a percibir estas variaciones, percibiendo así que todos los dígitos están encendido en todo momento.


Buses de información:

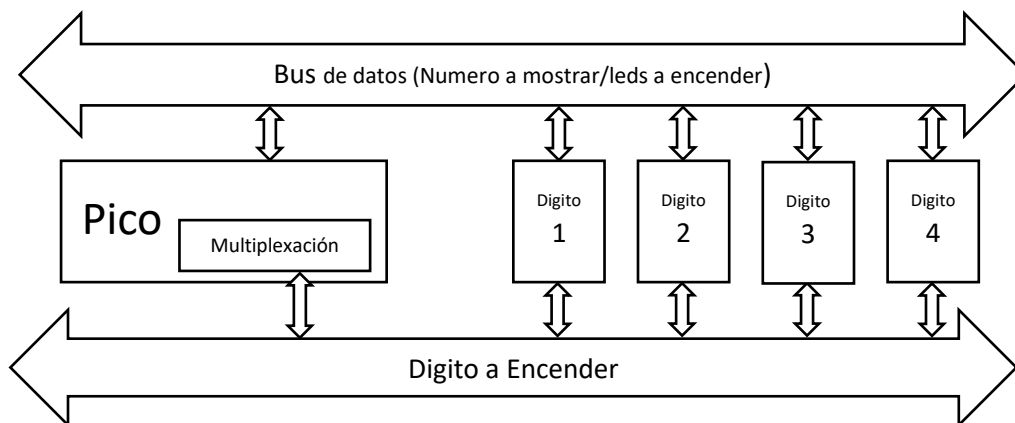

En la utilización del código se implementó la librería `display7seg`, proporcionada por Sergio Castaño, que ayuda a la utilización de estos displays, donde parte de la simplificación del código radica en la representación de los leds a encender a través de dos números en hexadecimal, cuyo valores tienen relación con los led que se estarán encendiendo, debido a que cada número tiene su representación binaria, y cada uno de estos bit se pueden utilizar para indicar el estado de encendido o apagado de un led.

A esta librería, se le añadió un método adicional para agregar representaciones adicionales que no fueran solos números, el cual fue utilizado para mostrar un pequeño aviso de "HOLA" antes de realizar un conteo.

Diagrama de flujo del método show_char() añadido a la librería

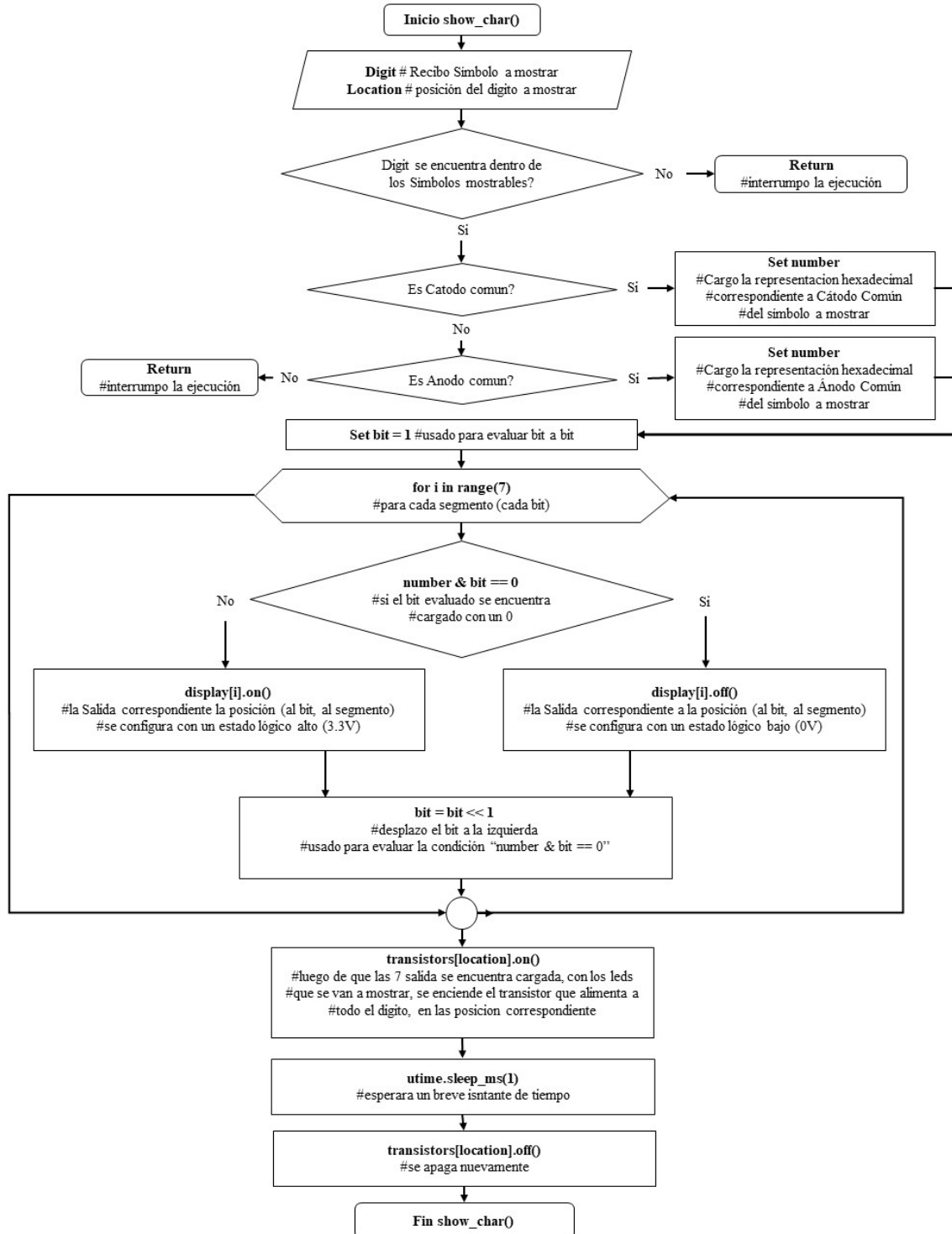


Código referente alojado en: <https://github.com/EulisesBrazon/display-7-segmentos>

Tabla de las representaciones Hexadecimales agregadas:

	Codigo 7 Segmento Anodo Común							
Digit	g	f	e	d	c	b	a	Hex
A	0	0	0	1	0	0	0	08
b	0	0	0	0	0	1	1	03
C	1	0	0	0	1	1	0	46
c	0	1	0	0	1	1	1	27
d	0	1	0	0	0	0	1	21
E	0	0	0	0	1	1	0	06
F	0	0	0	1	1	1	0	0E
G	1	0	0	0	0	1	0	42
H	0	0	0	1	0	0	1	09
h	0	0	0	1	0	1	1	0B
i	1	0	0	1	1	1	1	4F
J	1	1	0	0	0	0	1	61
L	1	0	0	0	1	1	1	47
P	0	0	0	1	1	0	0	0C
q	0	0	1	1	0	0	0	18
r	1	0	0	1	1	1	0	4E
S	0	0	1	0	0	1	0	12
U	1	0	0	0	0	0	1	41
u	1	1	0	0	0	1	1	63
Y	0	0	1	0	0	0	1	11

	Codigo 7 Segmento Catodo Común							
Digit	g	f	e	d	c	b	1	Hex
A	1	1	1	0	1	1	1	77
b	1	1	1	1	1	0	0	7C
C	0	1	1	1	0	0	1	39
c	1	0	1	1	0	0	0	58
d	1	0	1	1	1	1	0	5E
E	1	1	1	1	0	0	1	79
F	1	1	1	0	0	0	1	71
G	0	1	1	1	1	0	1	3D
H	1	1	1	0	1	1	0	76
h	1	1	1	0	1	0	0	74
i	0	1	1	0	0	0	0	30
J	0	0	1	1	1	1	0	1E
L	0	1	1	1	0	0	0	38
P	1	1	1	0	0	1	1	73
q	1	1	0	0	1	1	1	67
r	0	1	1	0	0	0	1	31
S	1	1	0	1	1	0	1	6D
U	0	1	1	1	1	1	0	3E
u	0	0	1	1	1	0	0	1C
Y	1	1	0	1	1	1	0	6E

Circuito Implementado:

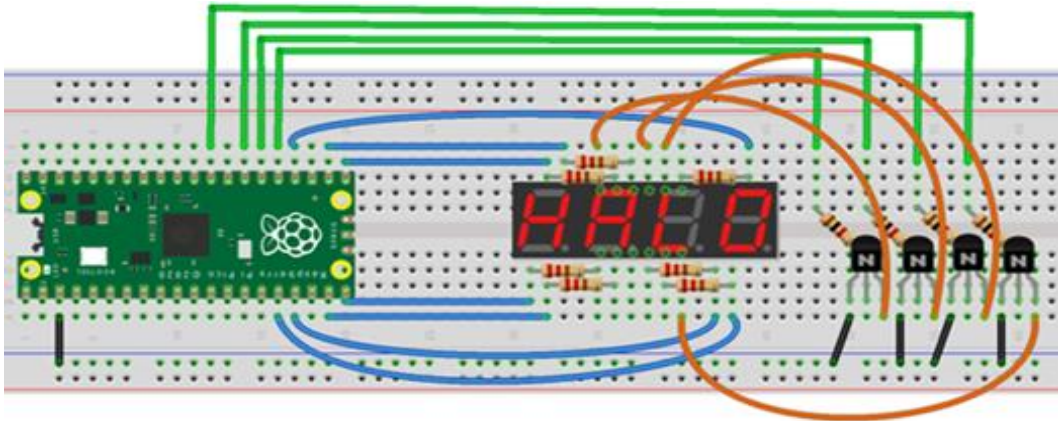

Video del circuito en Funcionamiento

<https://youtu.be/6wZ65Oaz1jM>

Información Referencial

<https://controlautomaticoeducacion.com/micropython/display-7-segmentos-pico/>